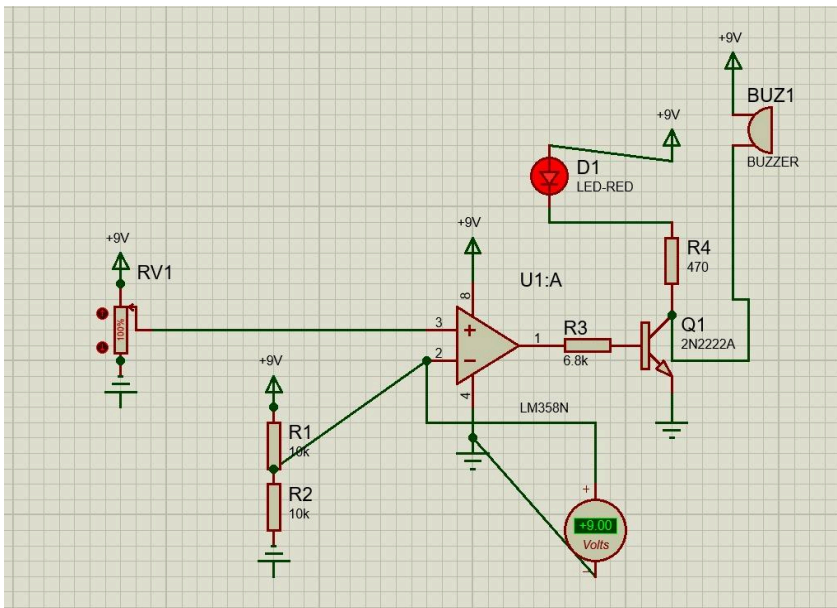
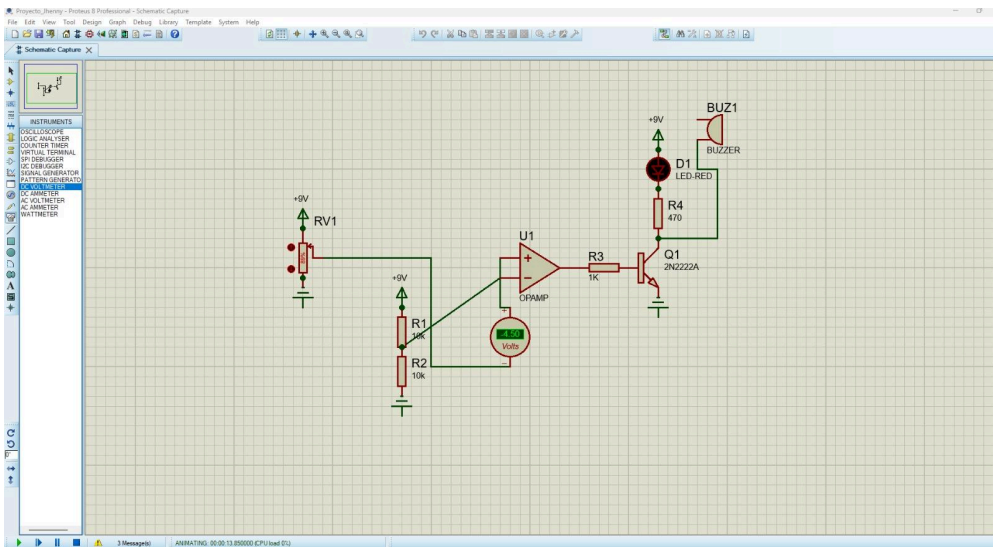
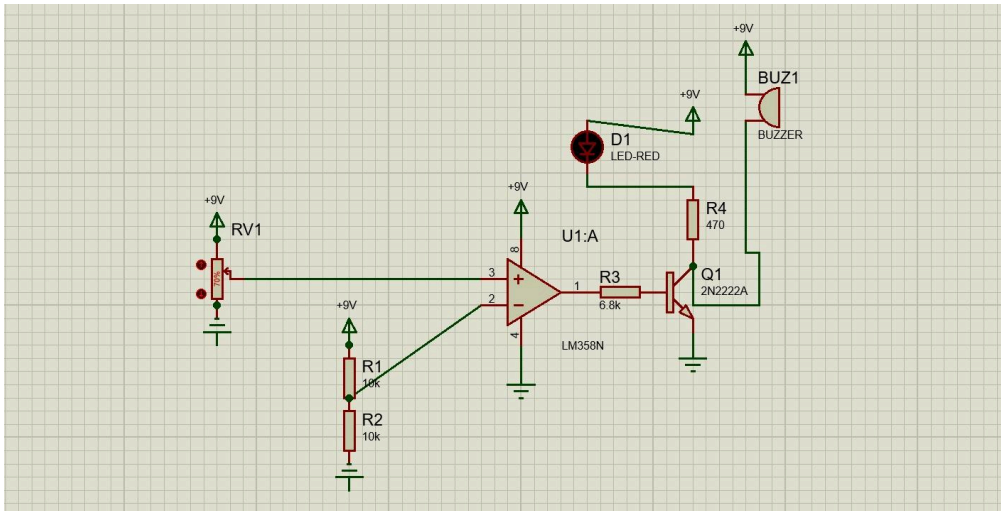
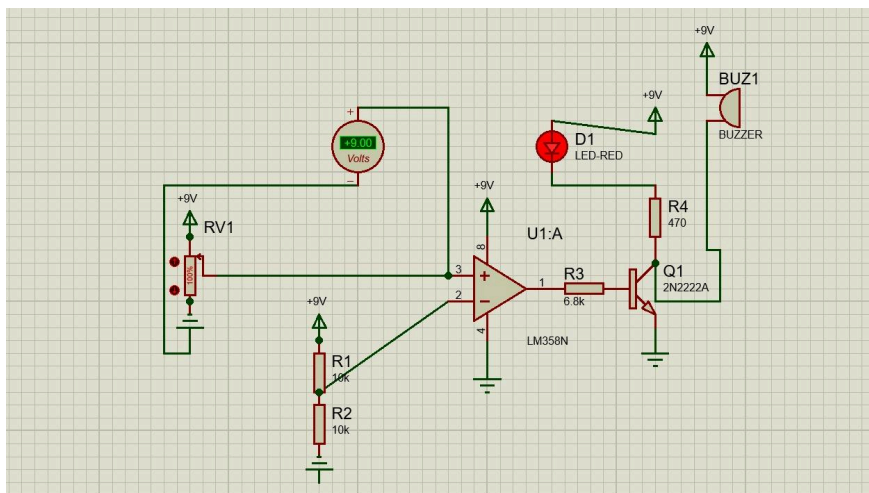
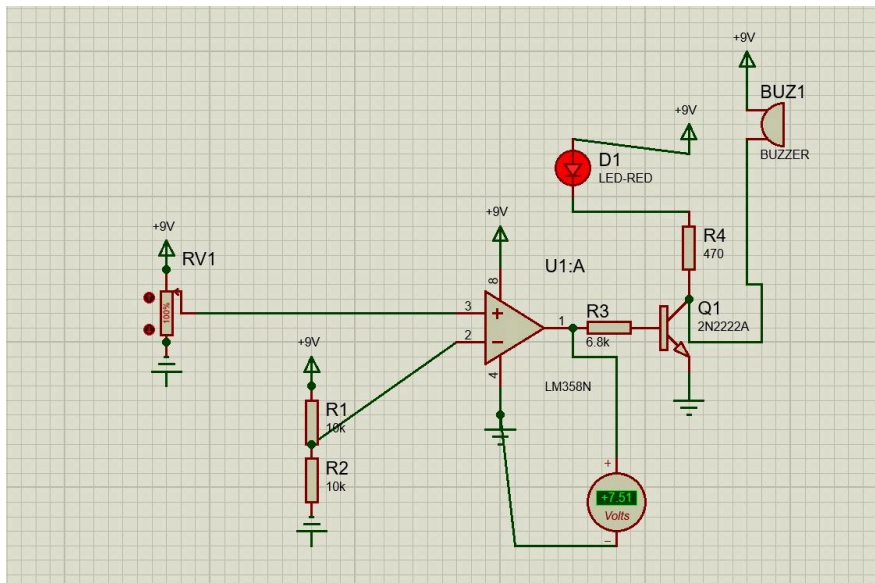






Referencian: Para la simulación en Proteus, implementamos un amplificador operacional LM358N como comparador a 9V, conectando en la entrada inversora un divisor de tensión (10k ohms) de 4.5V y en la no inversora un potenciómetro. Al superar los 4.5V, la salida del op-amp entrega alrededor de 7.51V que, a través de la resistencia de base de 6.8k ohms, conmuta el transistor 2N2222A a saturación para encender el led (con resistencia de 470 ohms) y activar el buzzer.